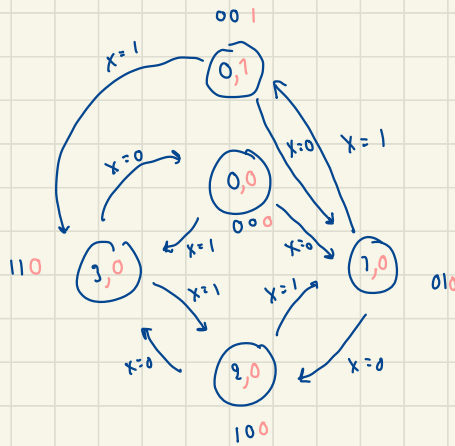


State Machine



transition table


| x | $Q1_{t-1}$ | $Q0_{t-1}$ | $Q1_t$ | $Q0_t$ | New Output |
|---|------------|------------|--------|--------|------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

K-map New output

| | | New output | | | | | |
|---|---|------------|------------|----|----|----|----|
| | | $Q1_{t-1}$ | $Q0_{t-1}$ | 00 | 01 | 11 | 00 |
| x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

$$\text{New output} = x \bar{Q1} Q0$$

לדונת מר 42

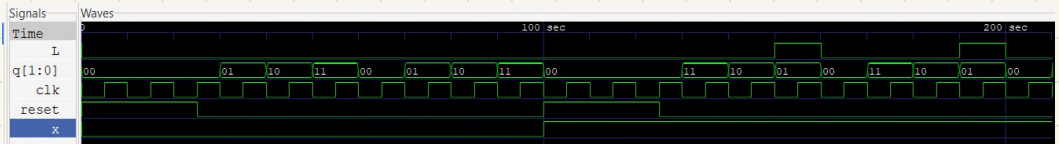

| | | | | | |
|-----|--------|-------|------------|-----------|-------|
| 25 | output | L = 0 | q = 0 (00) | reset = 0 | x = 0 |
| 30 | output | L = 0 | q = 1 (01) | reset = 0 | x = 0 |
| 40 | output | L = 0 | q = 2 (10) | reset = 0 | x = 0 |
| 50 | output | L = 0 | q = 3 (11) | reset = 0 | x = 0 |
| 60 | output | L = 0 | q = 0 (00) | reset = 0 | x = 0 |
| 70 | output | L = 0 | q = 1 (01) | reset = 0 | x = 0 |
| 80 | output | L = 0 | q = 2 (10) | reset = 0 | x = 0 |
| 90 | output | L = 0 | q = 3 (11) | reset = 0 | x = 0 |
| 100 | output | L = 0 | q = 0 (00) | reset = 1 | x = 1 |
| 125 | output | L = 0 | q = 0 (00) | reset = 0 | x = 1 |
| 130 | output | L = 0 | q = 3 (11) | reset = 0 | x = 1 |
| 140 | output | L = 0 | q = 2 (10) | reset = 0 | x = 1 |
| 150 | output | L = 1 | q = 1 (01) | reset = 0 | x = 1 |
| 160 | output | L = 0 | q = 0 (00) | reset = 0 | x = 1 |
| 170 | output | L = 0 | q = 3 (11) | reset = 0 | x = 1 |
| 180 | output | L = 0 | q = 2 (10) | reset = 0 | x = 1 |
| 190 | output | L = 1 | q = 1 (01) | reset = 0 | x = 1 |
| 200 | output | L = 0 | q = 0 (00) | reset = 0 | x = 1 |

לדונת מר 42
State 01 ו-11
x ו-1

Verilog

